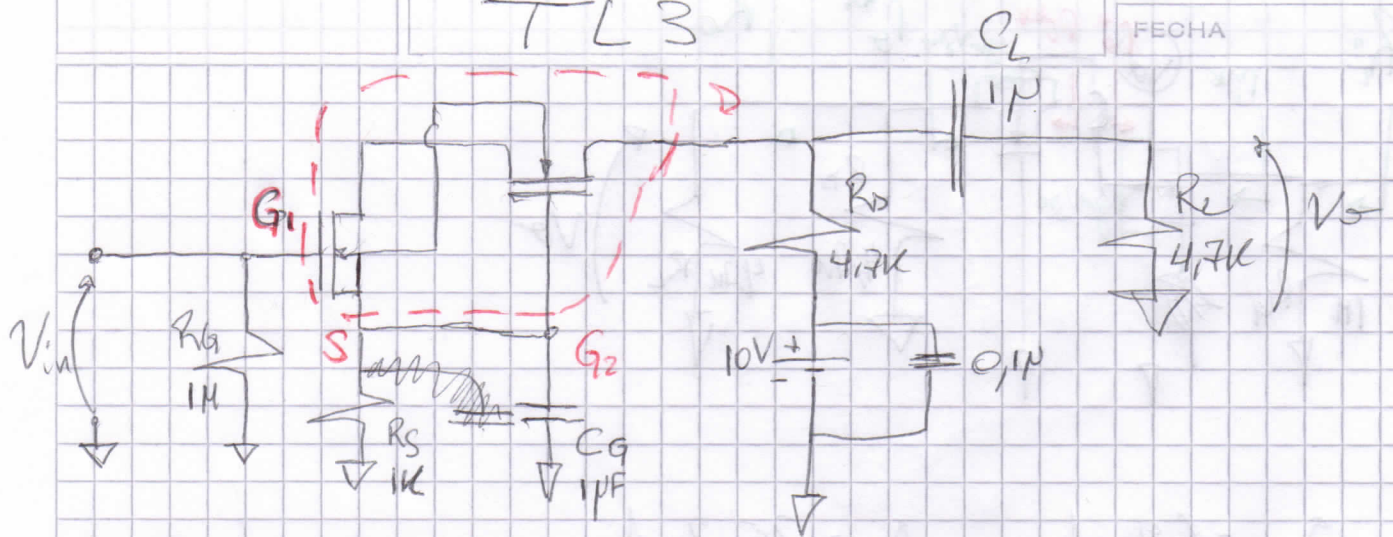


TL3



1) Q

2) A_v

3) R_i, R_o


4) V_{o_{max}}

5) A_{v_L}, R_{te} en frecuencia

$$K_1 = 15 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

$$V_T = -1\text{V} \quad \frac{W}{L} = 1$$
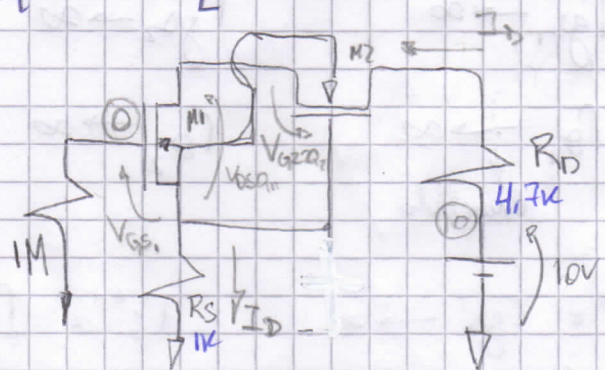
$$K_2 = 200 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$



$$0 - V_{GSQ1} - I_D R_S = 0 \Rightarrow -V_{GSQ1} - R_S K_1 (V_{GSQ1} - V_T)^2 = 0$$

$$V_{DSQ1} = -V_{GSQ2}$$

$$10\text{V} - I_D R_D - V_{DSQ2} - V_{DSQ1} - I_D R_S = 0$$

$$10\text{V} - I_D (R_D + R_S) - V_{DSQ1} = 0$$

$$\text{⊗} : -V_{GSQ1} - R_S K_1 V_{GSQ1}^2 + 2R_S K_1 V_{GSQ1} V_T - R_S K_1 V_T^2 = 0$$

$$-R_S K_1 V_{GSQ1}^2 + (2R_S K_1 V_T - 1) V_{GSQ1} - R_S K_1 V_T^2 = 0$$

$$-15 V_{GSQ1}^2 - 31 V_{GSQ1} - 15 = 0 \Rightarrow V_{GSQ1} \approx -0.977\text{V}$$

$$V_{GSQ1} = -0.94\text{V} \Rightarrow V_{DSQ1} = 0.94\text{V}$$

$$V_{DSQ1} = 1.734 = V_{DSQ2}$$

$$V_{DSQ2} = 4.54\text{V}$$

$$\Rightarrow I_{DQ1} = 793.5\mu\text{A}$$

$$V_{GSQ1} = 0.294\text{V} \quad V_{DSQ1} = 5.48\text{V}$$

$$V_{DSQ2} = 4.27\text{V}$$


NOTA

$$Q_1 = (0.94\text{V}, 793.5\mu\text{A}) \quad Q_2 = (4.54\text{V}, 793.5\mu\text{A})$$

$$V_{GSQ1} = -0.977\text{V}$$

$$V_{GSQ2} = -0.94\text{V}$$

ATOM

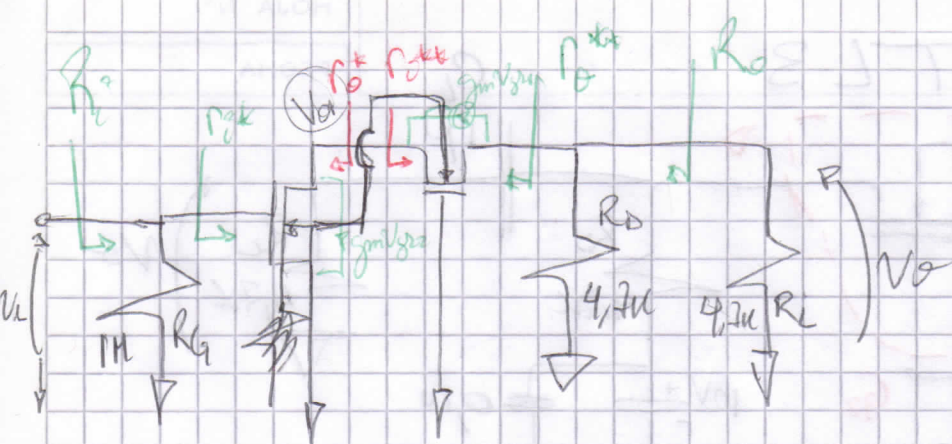

$$g_{m1} = 6,9 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$g_{m2} = 25,2 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$r_{gs1} \rightarrow \infty$$

$$r_{gs2} \rightarrow \infty$$

$$r_{ds1} \rightarrow \infty$$

↓
omissio

$$r_{ds2} \rightarrow \infty$$

$$r_{ds1}^* = r_{gs1} \rightarrow \infty$$

$$r_{ds2}^* = \frac{r_{gs2} + 0}{r_{gs2} g_{m2}} = \frac{1}{g_{m2}} = 39,7 \Omega$$

$$r_{ds1}^* = r_{ds1} \rightarrow \infty$$

$$r_{ds2}^* = r_{ds2} \rightarrow \infty$$

$$R_{e1} = 1 \text{M}\Omega \parallel r_{ds1}^* \approx 1 \text{M}\Omega \quad (?)$$

$$R_{e2} = 4,7 \text{k}\Omega \parallel r_{ds2}^* \approx 4,7 \text{k}\Omega$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_e} = \frac{V_o}{V_{e1}} = A_{v1} = - \frac{i_{d1}}{g_{m1} V_{e1}} = - \frac{i_{d1}}{g_{m1} V_{e1}} \cdot \frac{V_{e1}}{V_{e1}} = - g_{m1} 2,35 \text{k}\Omega = -16,215$$

$$g_{m1}^* = \frac{i_{d1}}{V_{e1}} = \frac{g_{m2} V_{e2}}{g_{m1} r_{gs2}} = \frac{g_{m2} V_{e2}}{g_{m1} r_{gs2}} = g_{m1}$$

4) $\hat{V}_{OHS_1} = V_{DSQ_1} = 940 \text{ mV}$

$\hat{V}_{OHC_1} = I_{DQ_1} \cdot r_{e^{**}} = 793,5 \mu\text{A} \cdot 39,7 \Omega = 31,5 \text{ mV}$

$\hat{V}_{OHS_2} = 4,54 \text{ V}$

$\hat{V}_{OHC_2} = 793,5 \mu\text{A} \cdot 2,35 \text{ k}\Omega = 1,86 \text{ V}$

$\Rightarrow \hat{V}_{OHC_1}$ impone el límite de distorsión

a) $\Delta v_1 = \frac{V_{o1}}{V_i} = \frac{-i_d \cdot r_{e^{**}}}{\frac{i_d}{g_m} r_{e2}} = -g_{m1} \cdot r_{e^{**}} = -273,93 \times 10^{-3}$

b) $\hat{V}_{i_M} \approx 115 \text{ mV}$

c) $A_{v2} = \frac{V_o}{V_{o1}} = \frac{-i_d \cdot 2,35 \text{ k}\Omega}{-i_d \cdot r_{e^{**}}} = \frac{2,35 \text{ k}\Omega}{39,7 \Omega} \approx 59,2$

d) $\hat{V}_{o_M} = A_{v2} \cdot \hat{V}_{OHC_1} = 59,2 \cdot 31,5 \text{ mV} \approx 1,86 \text{ V}$

$$\bullet) 1) \Delta V_{D_1} = (V_{DSQ1} - V_{d1}) = - (I_{DQ1} - i_{D1}) \cdot r_{i1} = (i_{D1} - I_{DQ1}) \cdot r_{i1}$$

$\underbrace{r_{i1}}_{39,7\Omega}$

$$\Rightarrow i_{D1} = I_{DQ1} + \frac{V_{DSQ1}}{r_{i1}} - \frac{V_{d1}}{r_{i1}}$$

$$= 793,5 \mu A + 23,68 \text{ mA} - \frac{V_{d1}}{39,7\Omega}$$

$$i_{D1} = 24,5 \text{ mA} - \frac{V_{d1}}{39,7\Omega} \quad \text{RCD 1}$$

$$\text{OAO} \approx 24,5 \text{ mA} ; r_{i1} = 0,97265$$

$$\underbrace{V_{OMAX1} = 0,97V - 0,94V = 30 \text{ mV}}_{}$$

$$2) i_{D2} = I_{DQ2} + \frac{V_{DSQ2}}{\frac{4,7 \text{ k}\Omega}{2}} - \frac{V_{d2}}{\frac{4,7 \text{ k}\Omega}{2}} = I_{DQ2} + \frac{V_{DSQ2}}{2,35 \text{ k}\Omega} - \frac{V_{d2}}{2,35 \text{ k}\Omega}$$

$$i_{D2} = 2,73 \text{ mA} - \frac{V_{d2}}{2,35 \text{ k}\Omega} \quad \text{RCD 2}$$

$$\text{OAO} \approx 2,73 \text{ mA} ; r_{i2} = 6,42V$$

$$\bullet) V_{OMAX2} = \cancel{4,54V} 6,42V - 4,54V = 1,88V \approx 1,9V$$

$$\bullet) A_{v1} = \frac{V_{o1}}{V_i} \Rightarrow V_i = \frac{V_{o1, \text{H}_1}}{|A_{v1}|} = 110 \text{ mV} (109,5 \mu V)$$

$$\underbrace{V_{OMAX} = 110 \text{ mV} \cdot |A_v| = 1,78V \approx 1,8V}_{\text{TL limita}}$$

$$I_{CQ1} = 793,5 \mu A$$

$$V_{DSQ1} = 0,94V$$


$$g_{m1} = 6,9 \text{ mA/V}$$

$$r_{gs1}, r_{o1} \rightarrow \infty$$


$$C_{gs1} \rightarrow 0?$$

$$C_{gd1} \rightarrow 0?$$


Rta de bajas frecuencias:

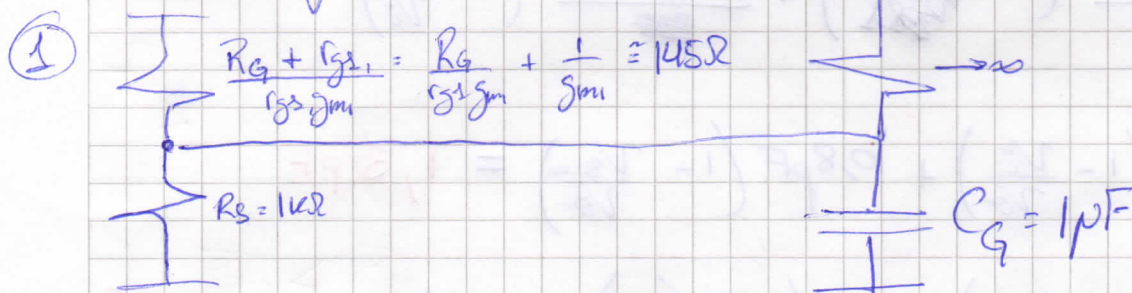
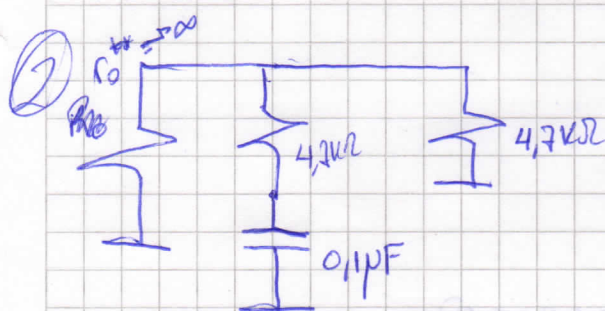
$$\Rightarrow \tau_1 = (145 // 1k) \cdot 1pF = 0,127 \text{ ms} \Rightarrow f_1 = 7,87 \text{ kHz} !$$


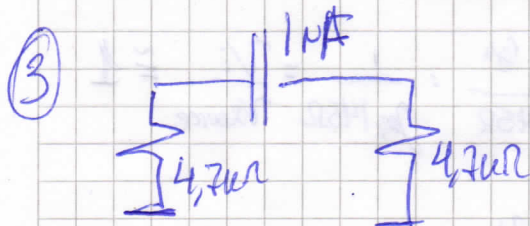
$$\Rightarrow \tau_2 = 0,94 \text{ ms} \Rightarrow f_2 = 1,06 \text{ kHz}$$



$$\tau_3 = 9,4 \text{ ms} \Rightarrow f_3 = 106,4 \text{ Hz}$$

$$\sum f_i = 9,04 \text{ kHz} \approx 7,87 \text{ kHz}$$

Error del 13% ?

$$f_H = 7,87 \text{ kHz} ?$$

Datasheet:

$$C_{in, gate1} = 2,2pF$$

$$C_{in, gate2} = 1,1pF$$


$$C_{out, port} = 0,8$$

En el modelo simple:

$$C_{gs} \begin{cases} C_{gs1} = 2,2pF \\ C_{gs2} = 1,1pF \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_{dr} = C_{d2} = 0,8pF \\ C_{gd} = C_{gd1} = 25fF \end{cases}$$

Altas Frecuencias:

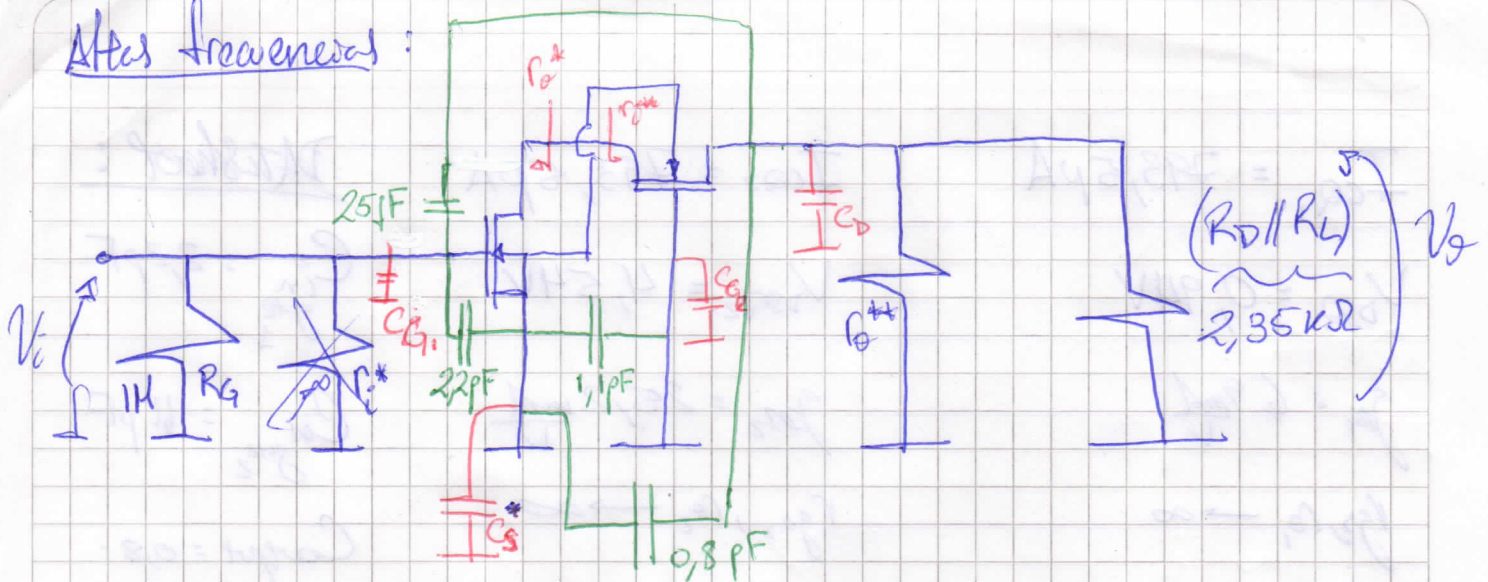

$$C_{G1} = 22\text{pF} \cdot \frac{V_A}{V_{G1}}$$

$$C_{G1} = \frac{22\text{pF} \cdot 1\text{pF}}{33\text{pF}} \left(1 - \frac{V_{\text{source}}}{V_G}\right) + \frac{(25 - 33)\text{fF}}{33\text{pF}} \left(1 - \frac{V_G}{V_G}\right) = 430\text{fF}$$

$$C_{GD} = 25\text{fF} \left(1 - \frac{V_G}{V_G}\right) + 0,8\text{pF} \left(1 - \frac{V_{\text{source}}}{V_G}\right) = 1,3\text{pF}$$

$$C_{\text{source}} = 0,8\text{pF} \left(1 - \frac{V_G}{V_{\text{source}}}\right) + 1,1\text{pF} \left(1 - \frac{V_{\text{gate}}}{V_{\text{source}}}\right) + 2,2\text{pF} \left(1 - \frac{V_G}{V_{\text{source}}}\right) = 14,9\text{pF}$$

$$C_{G2} = 1,1\text{pF} \cdot \left(1 - \frac{V_{\text{source}}}{V_{\text{gate}}}\right) = 1,1\text{pF}$$

$$a) \frac{V_G}{V_G} = -16,215$$


$$\frac{V_{\text{source}}}{V_{\text{source}}} = \frac{-i_d \cdot 2,35\text{k}\Omega}{V_G - V_{G1}} = \frac{-i_d \cdot 2,35\text{k}\Omega}{V_G - V_{G1}}$$

$$b) \frac{V_G}{V_{\text{source}}} = \frac{1\text{M}}{1\text{M} + r_{gs}} = \frac{1}{1 + r_{gs}/1\text{M}} \approx 0$$

$$c) \frac{V_G}{V_{\text{source}}} = \frac{1}{g_m \cdot 145\Omega} = \frac{1}{g_m \cdot 145\Omega} = \frac{V_G}{V_{\text{source}}} \approx 1$$

$$d) \frac{V_G}{V_{\text{source}}} = \frac{-i_d \cdot 2,35\text{k}\Omega}{+i_d \cdot \frac{r_{gs} + 1\text{M}}{g_m \cdot r_{gs}}} = -\frac{2,35\text{k}\Omega}{145\Omega} = -16,21$$


G1)

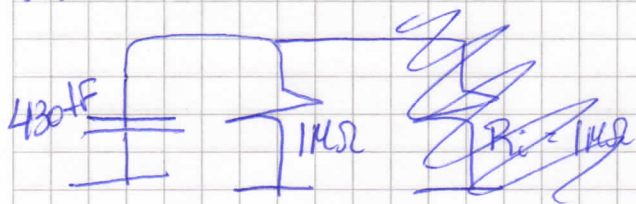

$$\Rightarrow \tau_{G1} = 430 \text{ pF} \cdot \frac{1 \text{ k}\Omega}{660 \text{ k}\Omega} = 215 \text{ ns}$$

$$\Rightarrow f_{G1} = \frac{1}{2\pi \tau_{G1}} = \frac{1}{2\pi \cdot 215 \text{ ns}} = 370,1 \text{ kHz}$$


D)

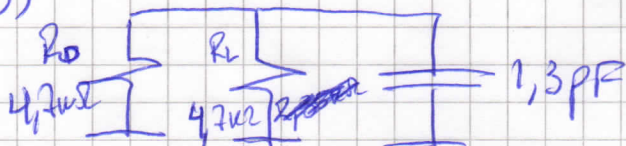

$$\Rightarrow \tau_{G1} = 2,35 \text{ k}\Omega \cdot 1,3 \text{ pF} = 3,1 \text{ ns}$$


$$\Rightarrow f_D = \frac{1}{2\pi \tau_{G1}} = \frac{1}{2\pi \cdot 3,1 \text{ ns}} = 51,3 \text{ MHz}$$

S)

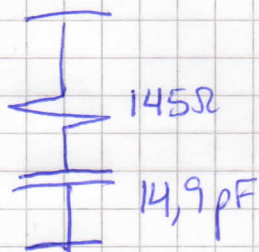

$$\tau_S = 2,16 \text{ ns} \Rightarrow f_S = \frac{1}{2\pi \tau_S} = \frac{1}{2\pi \cdot 2,16 \text{ ns}} = 73,7 \text{ MHz}$$

G2 =

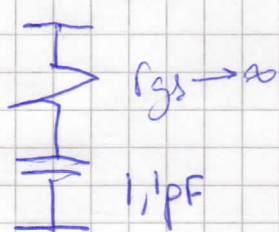

No V_G (?)

$$\rightarrow \sum f = 794,81 \text{ MHz}$$

ficticio

$$\rightarrow \text{Menor: } 4,65 \text{ MHz}$$

f_h aprox